

Diseño y verificación de un multiplicador secuencial con signo mediante el algoritmo de Booth modificado

Tarea 2

Integración de Sistemas Digitales

2025/2026

Estructura de la práctica

1. Introducción de la práctica.

- Objetivos
- Estructura de la práctica
- Funcionamiento de multiplicadores secuenciales

2. Etapa RTL. Diseño

- Implementación del Hardware con descripción literal del ASM
 - *Sin particionado controlpath – data path*

3. Etapa RTL. Descripción del sistema y verificación funcional

- Análisis (compilación) del diseño realizado
- Verificación funcional del diseño realizado

4. Etapa Lógica. Compilación del sistema y simulación lógica

- Síntesis (compilación) del sistema multiplicador.
 - Obtención Recursos utilizados: logic-cells y flip-flops
- Análisis temporal estático del diseño realizado:
 - Obtención fmax

5. Verificación lógica BÁSICA del diseño realizado

6. Verificación exhaustiva:

- RCSG, covergroups, program, interface, class, aserciones

7. Segmentación

8. Implementación hardware

ENTREGA:
17 nov 2025 10:00

Guión de la práctica y bibliografía

- **Tarea 2** en PoliformaT (pendiente de actualización)
- Para la parte hardware:
 - Información adjuntada en la tarea
- Para el diseño del banco de pruebas debe tenerse en cuenta
 - Bloque de teoría
 - Conceptos de Verificación
 - **Guia paso a paso y con ejemplos en PoliformaT**

PARTE HARDWARE


entendiendo el multiplicador

El algoritmo the Booth

El Algoritmo the Booth

- El algoritmo de Booth es una alternativa eficiente al clásico algoritmo de multiplicación ADD+SHIFT.
- El algoritmo de Booth consiste en realizar sumas de potencias positivas o negativas de la base en función de parejas de bits ($q_i q_{i-1}$).
- El primer paso es recodificar el multiplicador (la base) según la tabla

q_i	q_{i-1}	Digito de Booth
0	0	0
0	1	+1
1	0	-1
1	1	0

 

Debe suponerse un bit implícito 0 a la derecha del LSB

El Algoritmo the Booth

- Funcionamiento:

- Se multiplica por el numero recodificado de manera que el multiplicando se suma o se resta (sumar el negativo, Ca2) al resultado parcial desplazado a la izquierda.
- El MSB del resultado parcial se extiende

- Ejemplo

0	1	0	1	1	0	1	(45 ₁₀)
0	+1	0	0	0	-1	0	(30 _{Booth})

Ejemplo algoritmo de Booth

$N=4$

$M=2_{10}=0010_2$

$Q=-7_{10}=1001_2$



$$\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\ - \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\ \hline 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \end{array}$$

Ciclo	Acción	S - HI - LO - X
0	Carga de valores ($LO \leq Q$; $HI \leq 0000$; $S, X \leq 0$)	0 0000 1001 0
1	$q_i \ q_{i-1} = 10$: $HI \leftarrow HI - M$ <small>con extensión</small>	1 1110 1001 0
	Desplazamiento	1 1111 0100 1
2	$q_i \ q_{i-1} = 01$: $HI \leftarrow HI + M$	0 0001 0100 1
	Desplazamiento	0 0000 1010 0
3	$q_i \ q_{i-1} = 00$: $HI \leftarrow HI$	0 0000 1010 0
	Desplazamiento	0 0000 0101 0
4	$q_i \ q_{i-1} = 10$: $HI \leftarrow HI - M$	1 1110 0101 0
	Desplazamiento	1 1111 0010 1

$$\begin{array}{r} 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\ + \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\ \hline 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \end{array}$$

-14_{10}

FSM Algoritmo the Booth

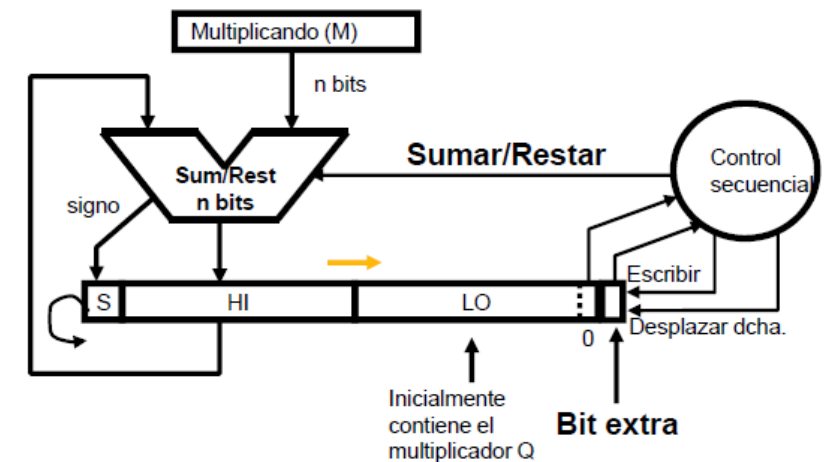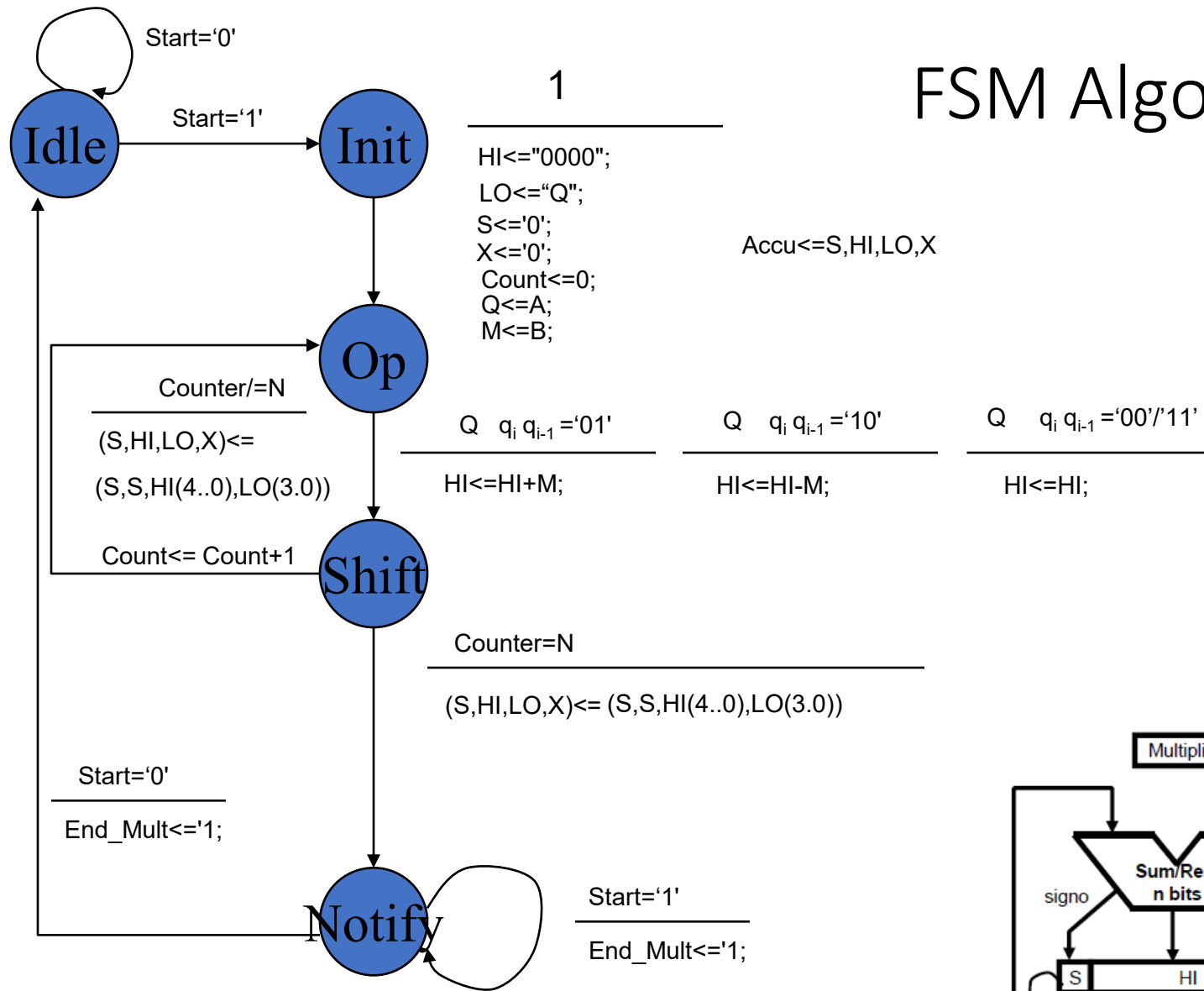

ASM

Algoritmo the Booth


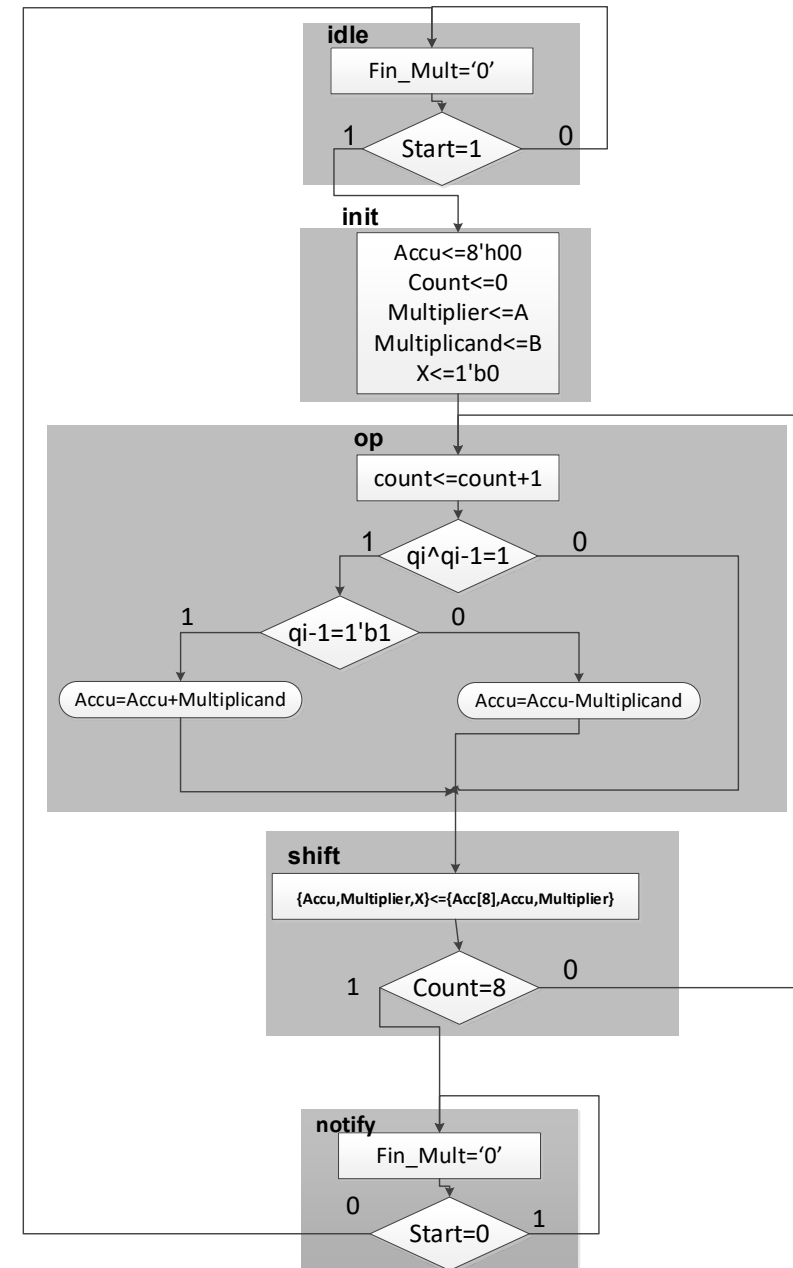


Diagrama de bloques de la solución

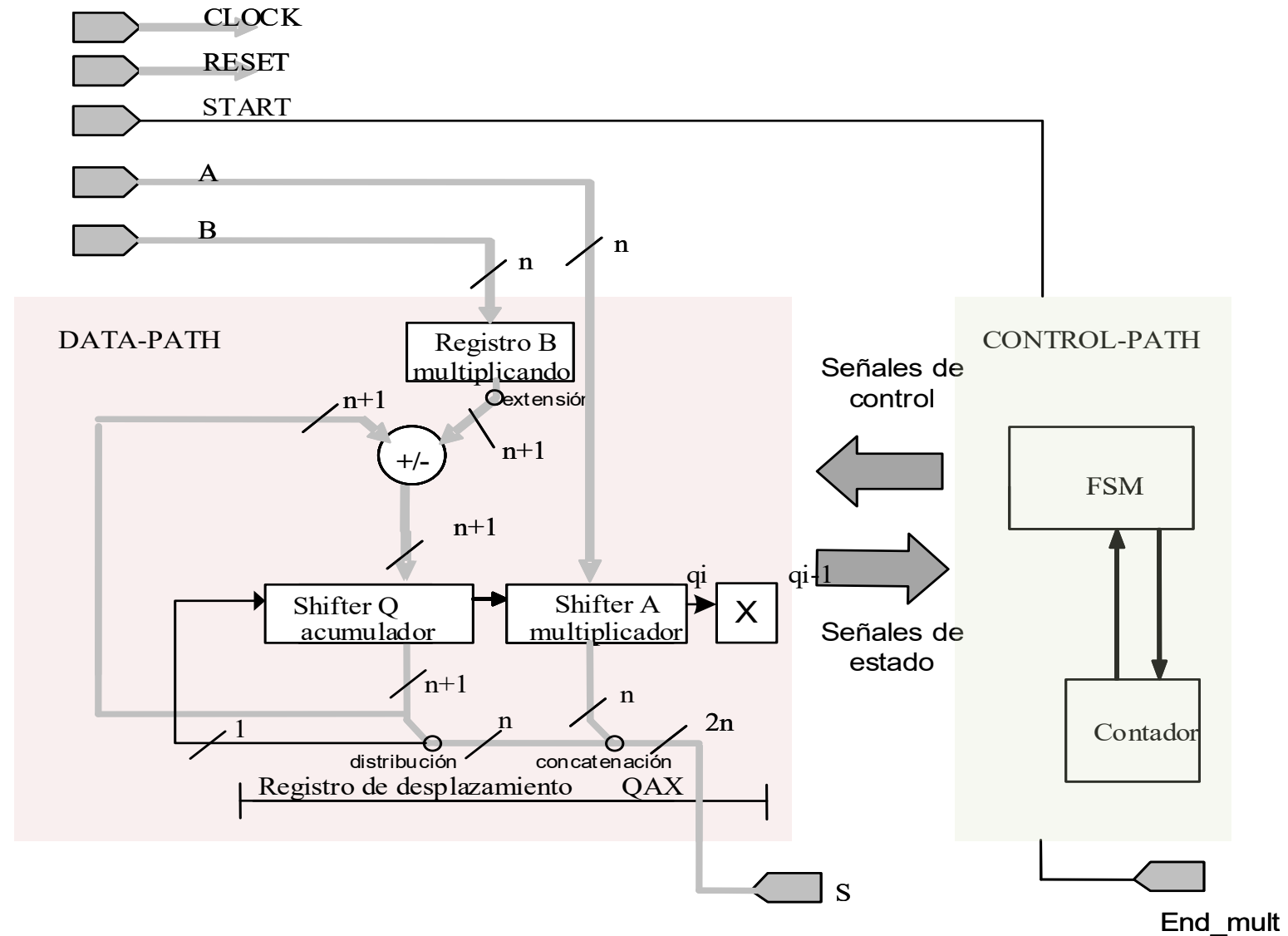


El algoritmo the Booth
modificado

El Algoritmo the Booth modificado

- Recodificación por **parejas de bits** para reducir a la mitad el numero de ciclos

q_{i+1}	q_i	q_{i-1}	Digito de Booth
0	0	0	0
0	0	1	+1
0	1	0	+1
0	1	1	+2
1	0	0	-2
1	0	1	-1
1	1	0	-1
1	1	1	0

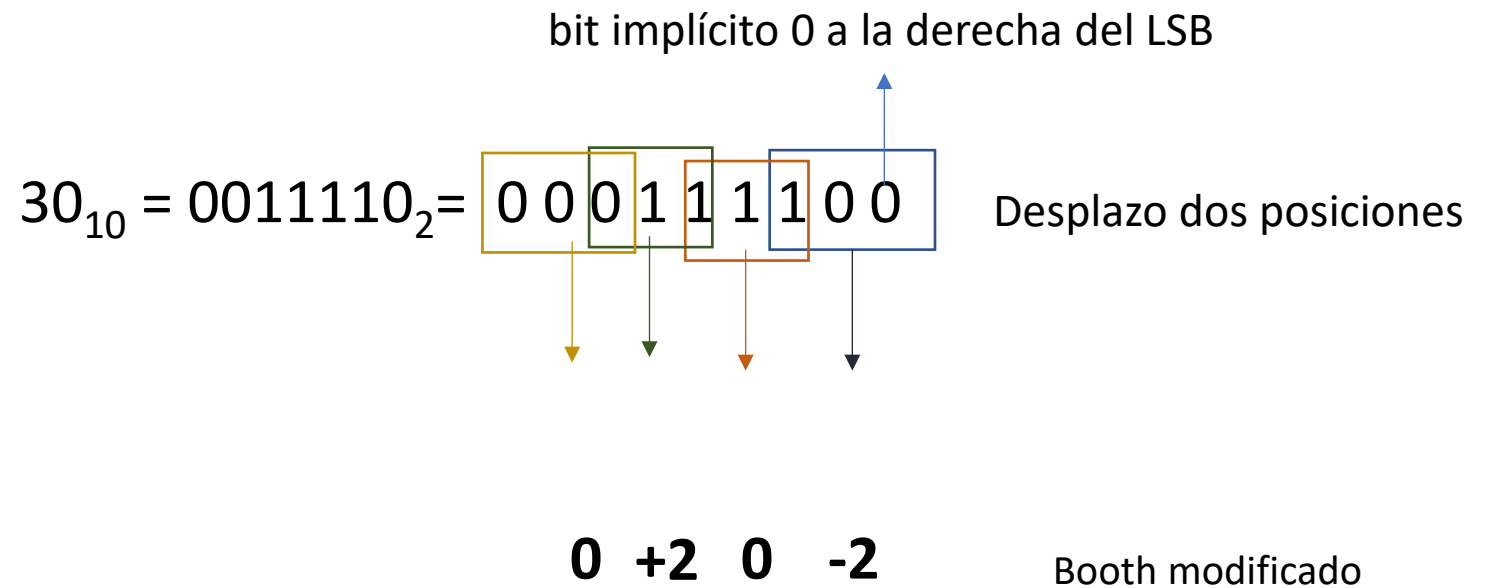

N= 6

M= $13_{10} = 001101_2$

Q= $-6_{10} = 111010_2$

Ejemplo algoritmo de Booth modificado

Ciclo	Acción	S - HI - LO - X
0	Carga de valores (LO<=Q ; HI<=0000; S,X<=0	0 000000 111010 0
1	$q_{i+1} q_i q_{i-1} = 100$: HI <- HI - 2M con extensión	1 100110 111010 0
	Desplazamiento 2 bits	1 111001 101110 1
2	$q_{i+1} q_i q_{i-1} = 101$: HI <- HI - M	1 101100 101110 1
	Desplazamiento	1 111011 001011 1
3	$q_{i+1} q_i q_{i-1} = 111$: HI <- HI	1 111011 001011 1
	Desplazamiento	1 111110 110010 1

-78₁₀


```

      0 0 0 0 0 0
    - 0 0 1 1 0 1
    -----
      1 1 0 0 1 1
    - 0 0 1 1 0 1
    -----
      1 0 0 1 1 0
  
```

```

      1 1 1 0 0 1
    - 0 0 1 1 0 1
    -----
      1 0 1 1 0 0
  
```

FSM Algoritmo the Booth modificado

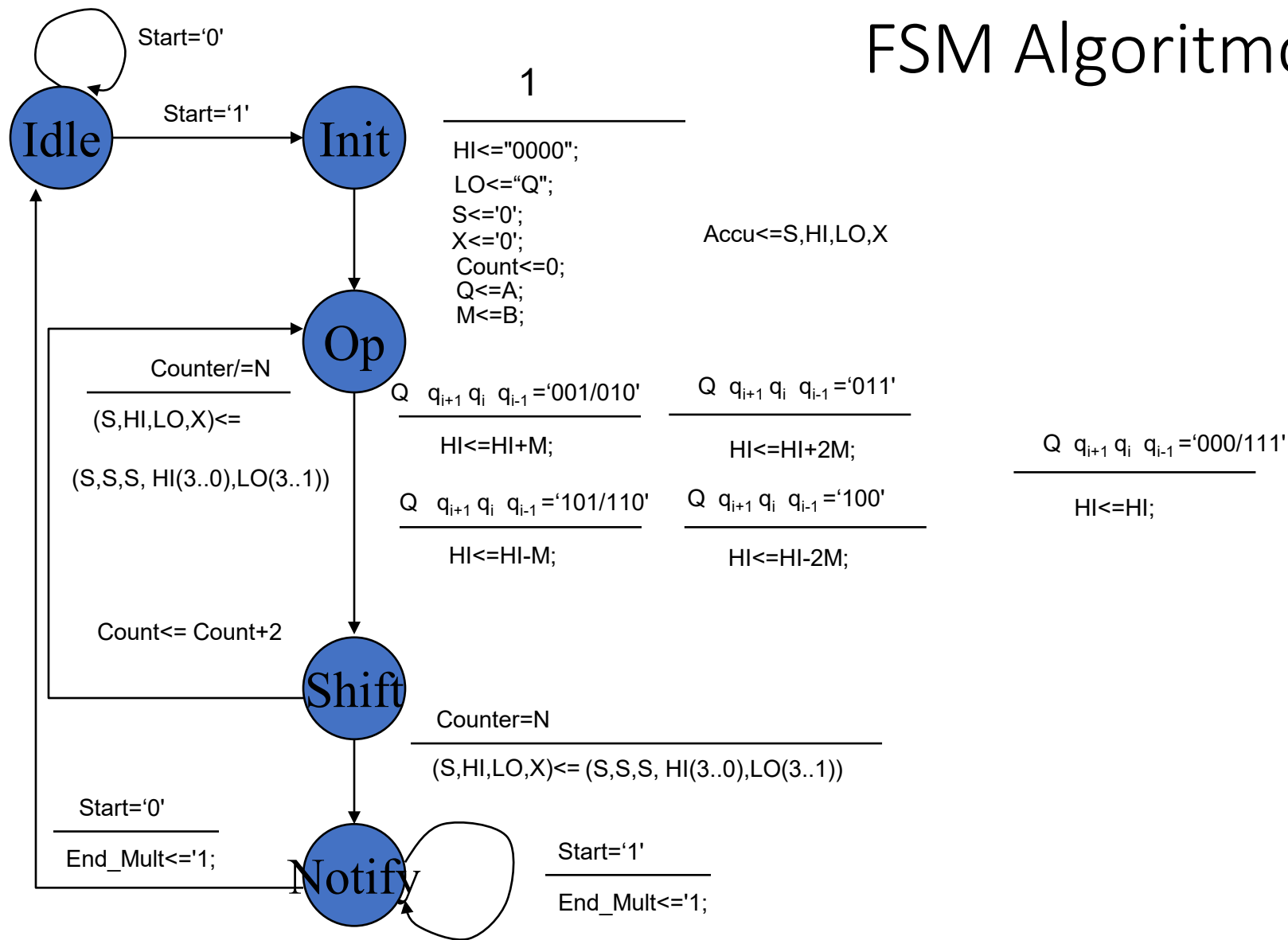

ASM

Algoritmo the Booth modificado


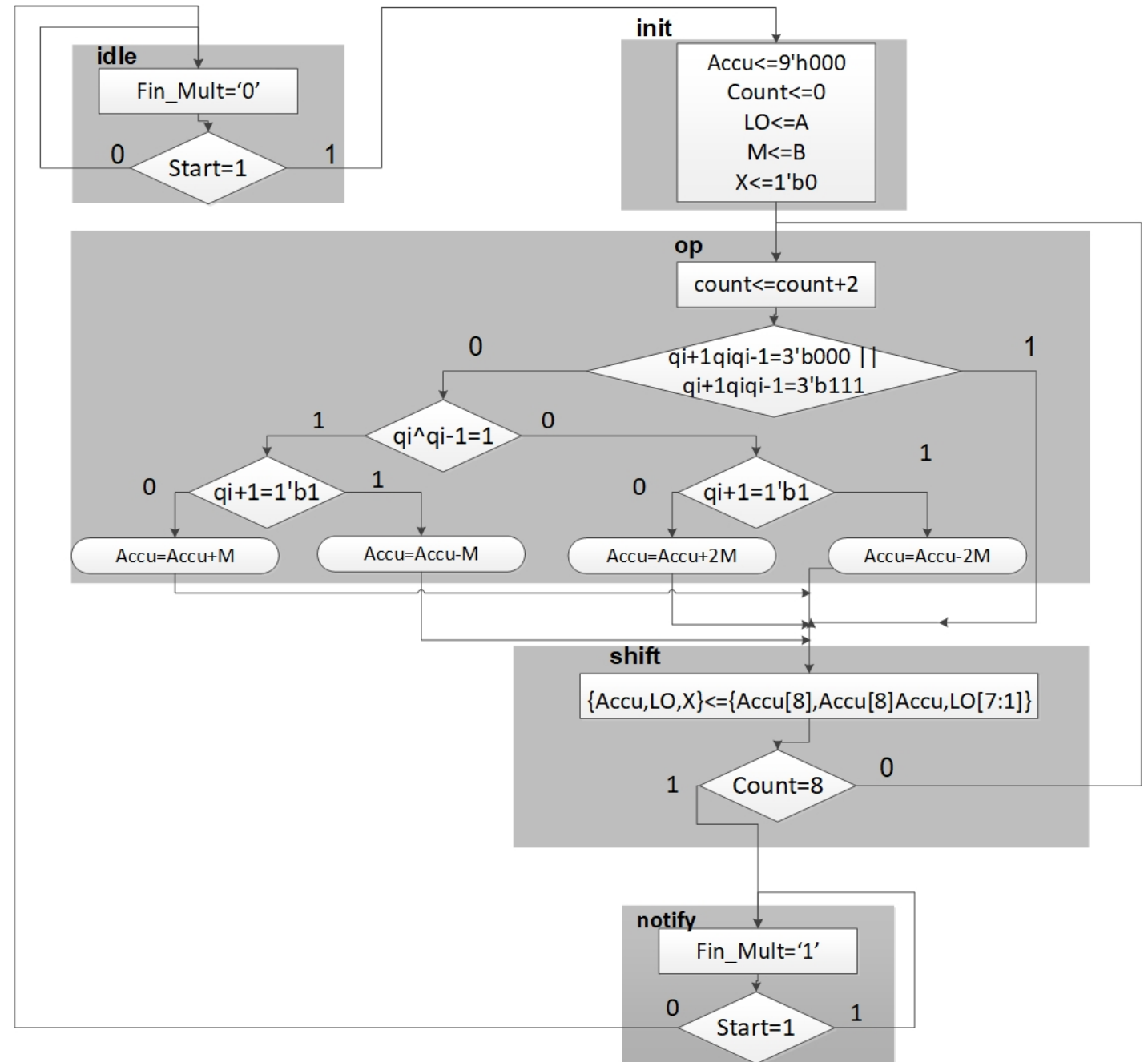


Diagrama de bloques de la solución

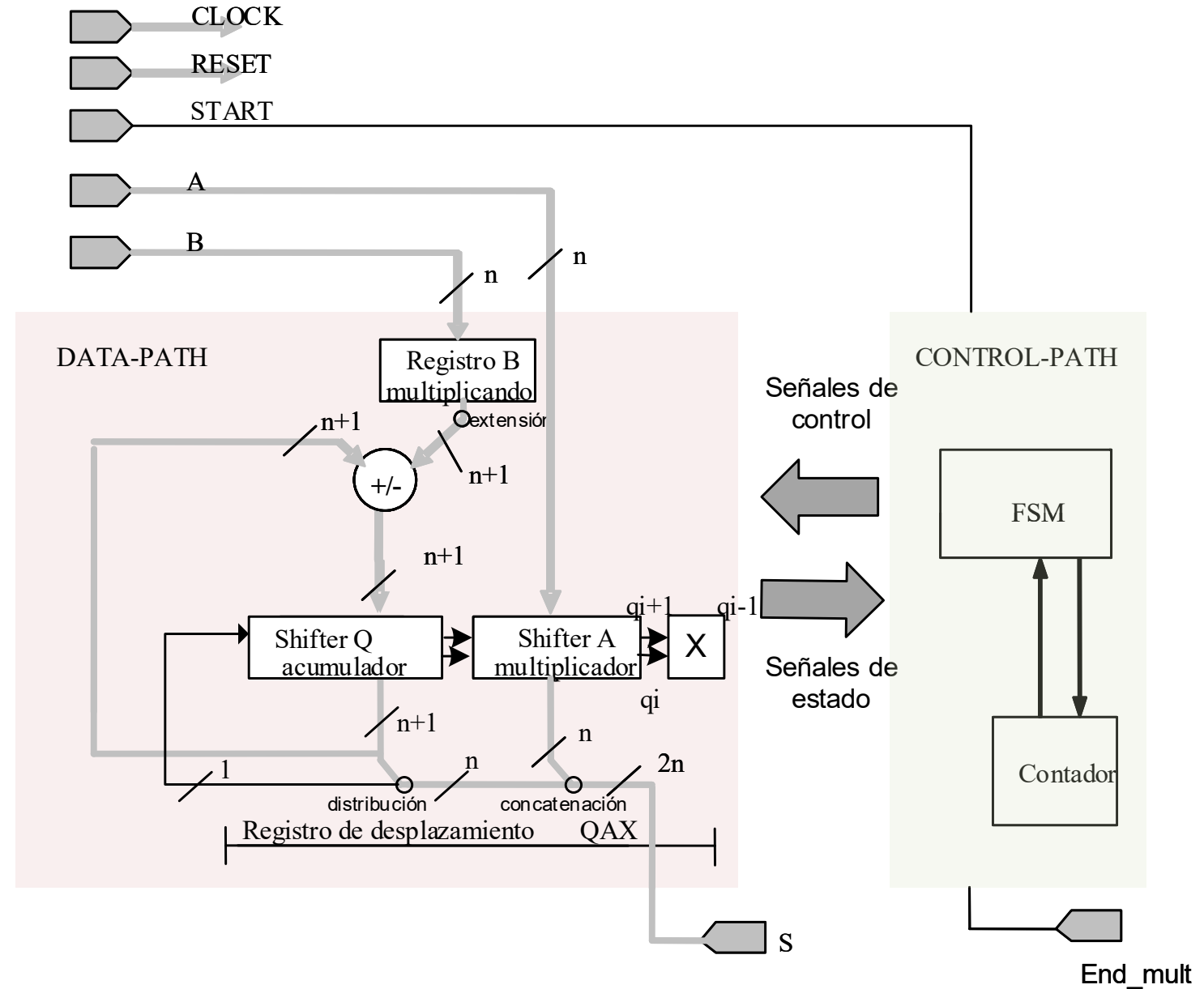SOLO PARA ENTENDER
NO SE PIDE DISEÑO JERARQUICO



Implementación

Un fichero

Systemverilog

Estados como variable enumerada

Un proceso, literal ASM

Asignaciones non-blocking

Definir $q = \{LO[1:0], X\}$

PARTE VERIFICACIÓN

el testbench exhaustivo

El testbench exhaustivo

- Guia completa, con ejemplos, en poliformaT

Isdig

Inicio

Guía Docente

Recursos

Espacio compartido

Tareas

Bloque I: SystemVerilog y verificación

Bloque II. Analisis temporal estático

Exámenes

Calificaciones

Gestión

Información del sitio

Sondeos

Calendario

Participantes

Instalación de Quartus / Quartus Installation

Crear QAR / Make QAR

Lección 1: Síntesis RTL de Circuitos Combinacionales

Añadir contenido +

Añadir vista

Reordenar

Editar subpáginas masivamente

Configuración

Vista de impresión

Imprimir todo

Índice de páginas

Bloque I: SystemVerilog y verificación > Verificando sistemas HDL > Desarrollo > Estructura del banco de pruebas

Siguiente

La intención de este apartado es demostrar cómo se puede estructurar un banco de pruebas , partiendo del caso más básico y sencillo y viendo progresivamente cómo podemos incorpora según las necesidades que tengamos.

El ejemplo que vamos a utilizar como unidad objeto de verificación es un circuito diseñado para obtener la raiz cuadrada de manera algorítmica.

Opción básica de verificación

(35 minutos) Un banco de pruebas realizado con RSCG para los valores de entrada, con cobertura de los valores de entrada probados y una aserción inmediata de comparación con una radicator ideal

Opción intermedia de verificación

(20 minutos) Un banco de pruebas realizado con: 1) RSCG para los valores de entrada, 2) con cobertura de los valores de entrada probados y una aserción inmediata de comparación con una radicator ideal 3) Introduzco los estímulos y la comprobación de resultados con un program, para demostrar su efecto ante las condiciones de carrera


Opción más elaborada de verificación

(20 minutos) Un banco de pruebas realizado con: 1) RSCG para los valores de entrada, 2) con cobertura de los valores de entrada probados y una aserción inmediata de comparación con una radicator ideal 3) Introduzco los estímulos y la comprobación de resultados con un program 4) introduzco un clocking block para sincronizar y lo establezco como bloque de reloj por defecto, con lo cual ya puedo utilizar el operador ## 5) Mejoro el scoreboard con un clocking block para monitorización y dos procedimientos de monitorización, uno de entrada y otro de salida

Opción final de verificación

(25 minutos) Un banco de pruebas realizado con: 1) RSCG para los valores de entrada,realizado con una clase 2) Introduzco los estímulos y la comprobación de resultados con un program, 3) Mejoro el scoreboard (encapsulado en una clase) con dos procedimientos de monitorización, uno de entrada y otro de salida. 4) Utilizo interface con dos modport e introduzco todo lo relativo al clocking en su interior.5) Realizo cobertura funcional con un covergroup definido en el "program" y evaluado el grado de cobertura con "get_coverage"

Verificación Básica – Nivel 0

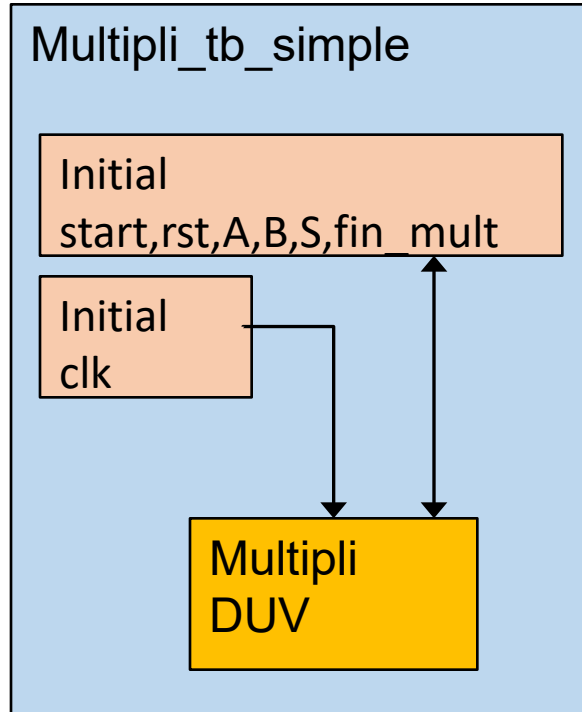

```
`timescale 1 ns / 1 ps
module multipli_tb_simple_gateLevel;

    parameter tamano=8;

    reg clk;
    reg [tamano-1:0] A,B;
    logic fin_mult;
    logic start;
    reg rst;
    wire [(2*tamano)-1:0] S;

    initial begin clk=1'b0;
    forever #50 clk=!clk;
    end

    initial begin
        rst=1;
        start= 0;
        #1 rst=0;
        #500 rst=1;
        #100 A=8'd100; //100*2
        B=8'd2;
        start=1;
        @ (posedge fin_mult);
        @ (negedge clk);
        #50 start=0;
        #100 A=8'd10; //10*3
        B=8'd3;
        start=1;
        @ (posedge fin_mult);



        ... resto de casos

        $stop;
    end

    multipli DUV
    (.CLOCK(clk),
     .RESET(rst),
     .START(start),
     .A(A),
     .B(B),
     .END_MULT(fin_mult),
     .S(S)
    );

endmodule
```


Verificación básica de resultados

  

Verificación sin aserciones
Basado en visualización de formas de onda
Muchos casos sin cubrir
No automatizada
No optimizada
Peligro de mal funcionamiento

Verificación Intermedia – Basada en Radicador


Testbech.sv

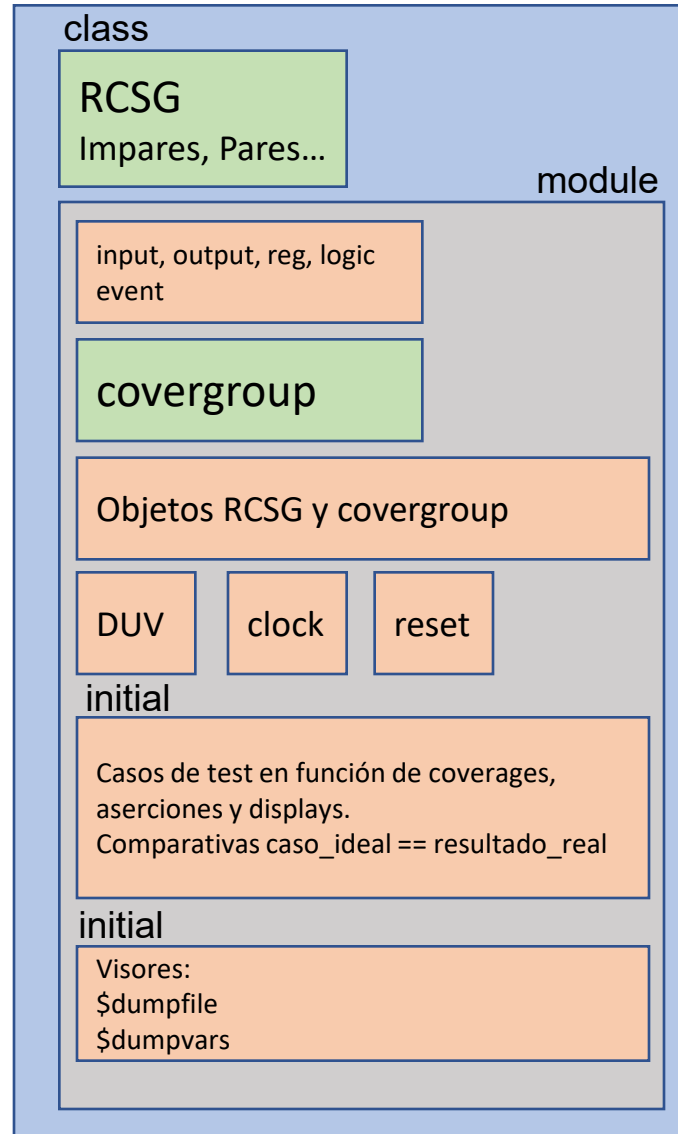

- Características
 - Fichero de test único
 - Incluye generación de estímulos aleatoria RCSG
 - Incluye covergroups
 - Instancia DUV
 - Genera clock y reset en el mismo fichero
 - Los casos de test los agrupa en un initial con aserciones y gestión de eventos para comprobación
 - La visualización de datos con initial al final del fichero
- Fichero largo y poco genérico
- Muestra las posibilidades futuras de estructurar la verificación


Verificación Avanzada – Basada en Radicador

Testbench.sv

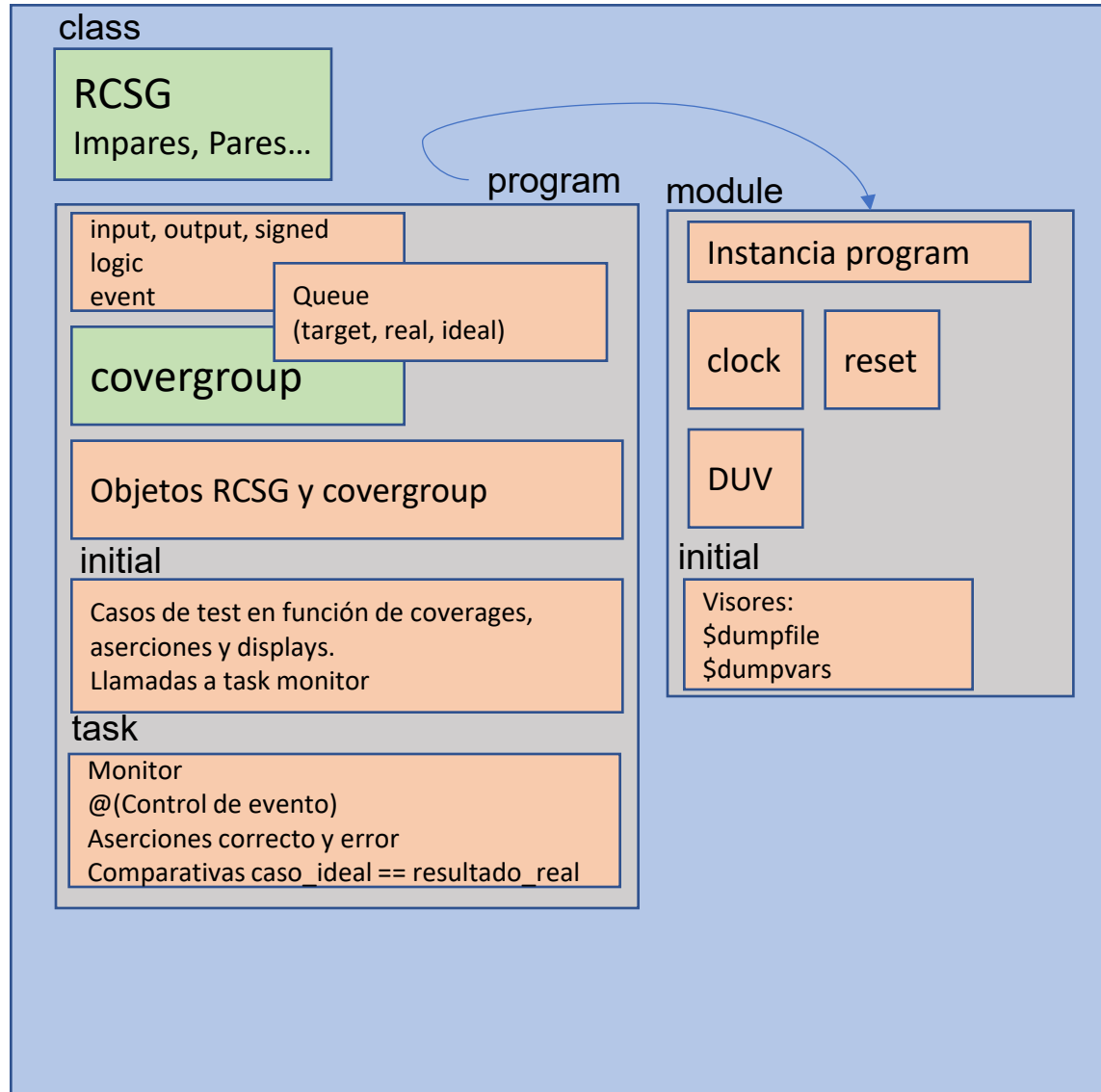

- Características adicionales
 - Agrupación de testbench en PROGRAM
 - Instancia program en module
 - Introduce colas para tratar valores ideales $A*B$.
 - Uso básico de colas sin embargo
- Todavía un único fichero .sv
- Escaso aprovechamiento de clases.
- No se utilizan interfaces para facilitar la conectividad

Verificación Final - Basada en Radicador

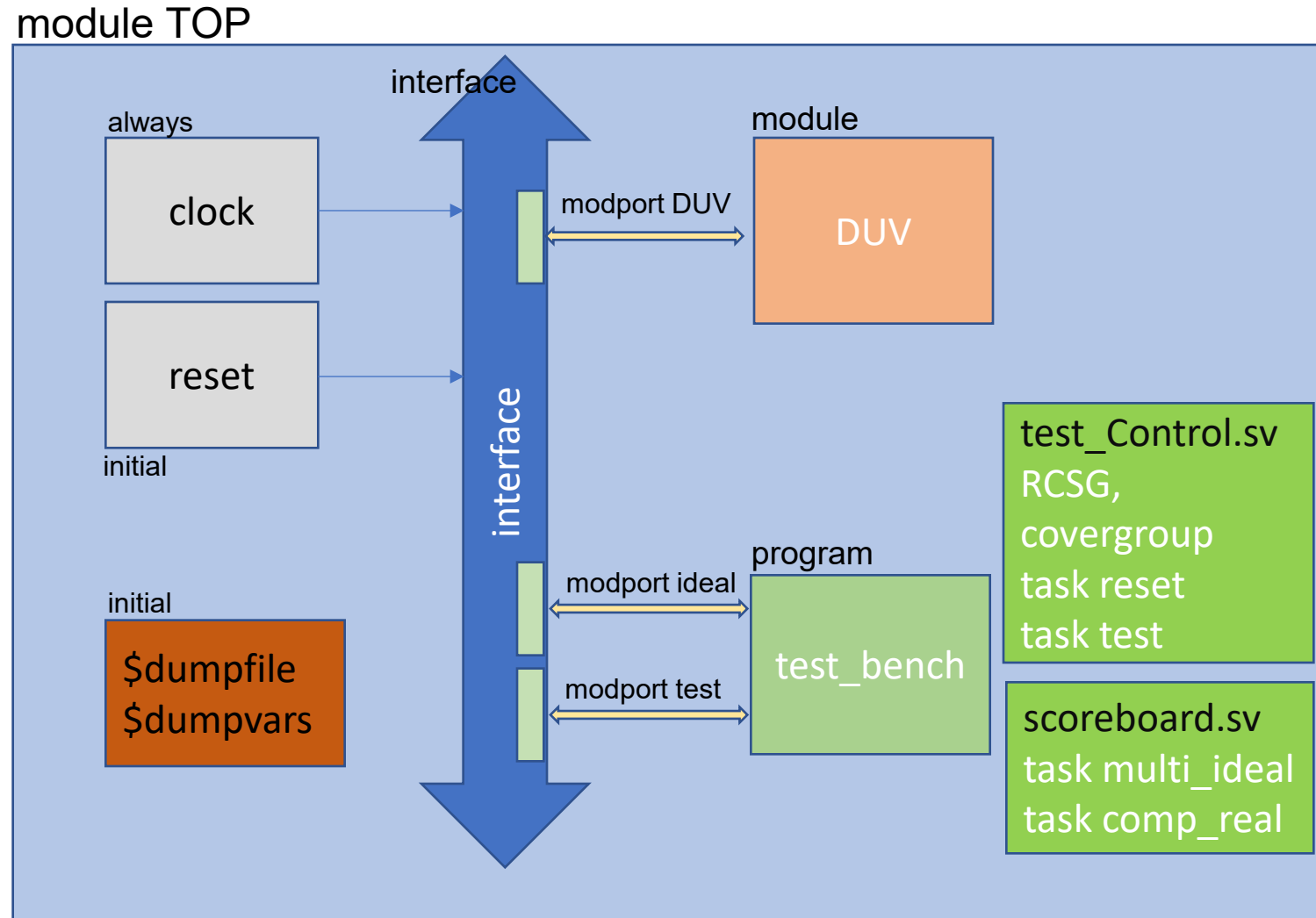

EMPEZAMOS

Sugerencia de organización

- 1.-Leer bien la tarea y comprended las sub-tareas que hay que realizar
- 2.-Distribuid en sub-tareas en las 4 sesiones que disponemos para la Tarea II.

3.-Subtareas:

3.1- Desarrollo hardware

- descripción en 1 o 2 procesos
- verificación básica
- segmentación (SEMANA 4)
- placa (SEMANA 4)

3.2- Desarrollo testbench verificación

- básica
- intermedia (SEMANA 2)
- avanzada (SEMANA 2-3)
- final (SEMANA 3)

PARTE VERIFICACIÓN

implementación paso a paso
del testbench exhaustivo

Verificación intermedia

- En la verificación intermedia se pide implementar un Testbench estructurado:
 - Utilización de estructura program
 - Utilización de tasks
- Para:

Generación de
estímulos aleatorios

Nivel de cobertura
funcional

Comprobación del
funcionamiento

Generación de estímulos aleatorios

- Objetivo: generar situaciones aleatorias controladas
- Alcance: Multiplicando y multiplicador

(ejemplo divisor con pares e impares (ejem...))

```
class Numeros;
    randc logic [7:0] valorA;
    randc logic [7:0] valorB;
    constraint pares    {valorA[0] == 1'b0 && valorB[0]==1'b0;}
    constraint impares  {valorA[0] == 1'b1 & valorB[0]==1'b1;}
    constraint Apar_Bimpar {valorA[0] == 1'b0 & valorB[0]==1'b1;}
    constraint Aimpar_Bpar {valorA[0] == 1'b1 & valorB[0]==1'b0;}
endclass
```

```
Numeros numeros_rcsg;
```

```
numeros_rcsg = new;
```

```
// fijo las constraints
$display ("Empiezo la verificació PARES" );
numeros_rcsg.pares.constraint_mode(1);
numeros_rcsg.impares.constraint_mode(0);
numeros_rcsg.Apar_Bimpar.constraint_mode(0);
numeros_rcsg.Aimpar_Bpar.constraint_mode(0);

//aleatorizo y asigno valores
assert (numeros_rcsg.randomize()) else    $fatal("randomization failed");
A= numeros_rcsg.valorA;
B= numeros_rcsg.valorB;
```

Nivel de cobertura funcional

- Objetivo: saber cuantas posibilidades he probado
- Alcance: 100%

A	B
P	P
I	I
I	P
P	I

```
//Cobertura
covergroup Valores;
  cp1: coverpoint A {bins binsA[256]=[0:255]} ;}
  cp2: coverpoint B {bins binsB[256]=[0:255]} ;}
  cp3: cross cp1,cp2;
endgroup;
```

```
Valores valores_cg;
```

```
valores_cg=new;
```

```
while ( valores_cg.cp3.get_coverage()<25)
```

```
valores_cg.sample();
```

Generación de
estímulos aleatorios

Nivel de cobertura
funcional

Comprobación del
funcionamiento

```
class Numeros;  
  randc logic[7:0] valorA;  
  randc logic[7:0] valorB;  
  
  constraint pares {valorA[0]== 1'b0 && valorB[0]==1'b0;}  
  constraint impares {valorA[0]== 1'b1 && valorB[0]==1'b1;}  
  constraint Apar_Bimpar {valorA[0]== 1'b0 && valorB[0]==1'b1;}  
  constraint Aimpar_Bpar {valorA[0]== 1'b1 && valorB[0]==1'b0;}  
endclass
```

```
Numeros numeros;  
Valores valores;
```

```
numeros=new;  
valores=new;
```

```
//PARES  
$display ("Empiezo con los pares");  
numeros.pares.constraint_mode(1);  
numeros.impares.constraint_mode(0);  
numeros.Apar_Bimpar.constraint_mode(0);  
numeros.Aimpar_Bpar.constraint_mode(0);
```

```
while(valores.cp3.get_coverage()<25)  
begin  
    assert (numeros.randomize()) else $display ("Error al randomizar");  
    div (numeros.valorA,numeros.valorB);  
    valores.sample();  
    $display(valores.cp3.get_coverage());  
end
```


Generación de
estímulos aleatorios

Covergroups						
Name	Coverage	Goal	% of Goal	Status	Include	
- /tb_divisor_asm_nivel_uno						
- TYPE Valores	41.6%	100	41.6%	<div><div></div></div>	✓	
+ CVP Valores::cp1	50.0%	100	50.0%	<div><div></div></div>	✓	
+ CVP Valores::cp2	50.0%	100	50.0%	<div><div></div></div>	✓	
+ CROSS Valores::cp3	25.0%	100	25.0%	<div><div></div></div>	✓	
- INST \tb_divisor_asm_ni...	41.6%	100	41.6%	<div><div></div></div>	✓	
+ CVP cp1	50.0%	100	50.0%	<div><div></div></div>	✓	
+ CVP cp2	50.0%	100	50.0%	<div><div></div></div>	✓	
+ CROSS cp3	25.0%	100	25.0%	<div><div></div></div>	✓	


Nivel de cobertura
funcional

Covergroups						
Name	Coverage	Goal	% of Goal	Status	Include	
- /tb_divisor_asm_nivel_uno						
- TYPE Valores	100.0%	100	100.0%	<div><div></div></div>	✓	
+ CVP Valores::cp1	100.0%	100	100.0%	<div><div></div></div>	✓	
+ CVP Valores::cp2	100.0%	100	100.0%	<div><div></div></div>	✓	
+ CROSS Valores::cp3	100.0%	100	100.0%	<div><div></div></div>	✓	
- INST \tb_divisor_asm_ni...	100.0%	100	100.0%	<div><div></div></div>	✓	
+ CVP cp1	100.0%	100	100.0%	<div><div></div></div>	✓	
+ CVP cp2	100.0%	100	100.0%	<div><div></div></div>	✓	
+ CROSS cp3	100.0%	100	100.0%	<div><div></div></div>	✓	

Verificación intermedia

- En la verificación avanzada se pide dar estructura a nuestro testbench mediante la separación de TEST y COMPROBACIÓN

- Para:

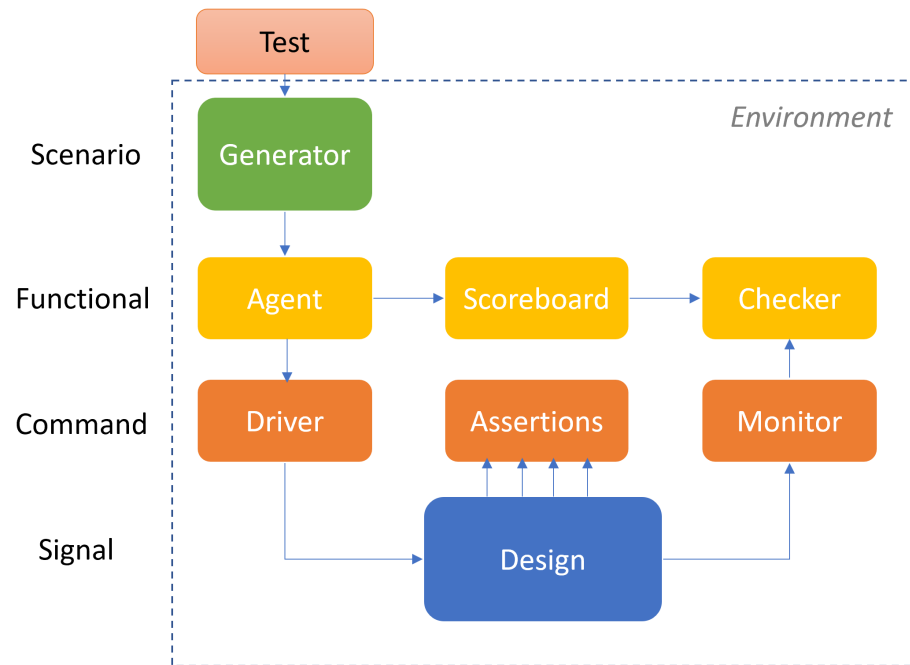

Generación de
estímulos aleatorios

Nivel de cobertura
funcional

Comprobación del
funcionamiento

Estructura

Comprobación estructurada

- Objetivo: saber si el diseño funciona como debería
- Alcance: comprobar que en el 100% de los casos se divide bien


Comprobación con aserción

Ubicamos una aserción y comprobamos si han pasado en todos los casos
(P-P, N-N, P-N, N-P)

```
Res=A*B;
```


```
Assert (S== Res) else $display("Error en multiplicación);
```

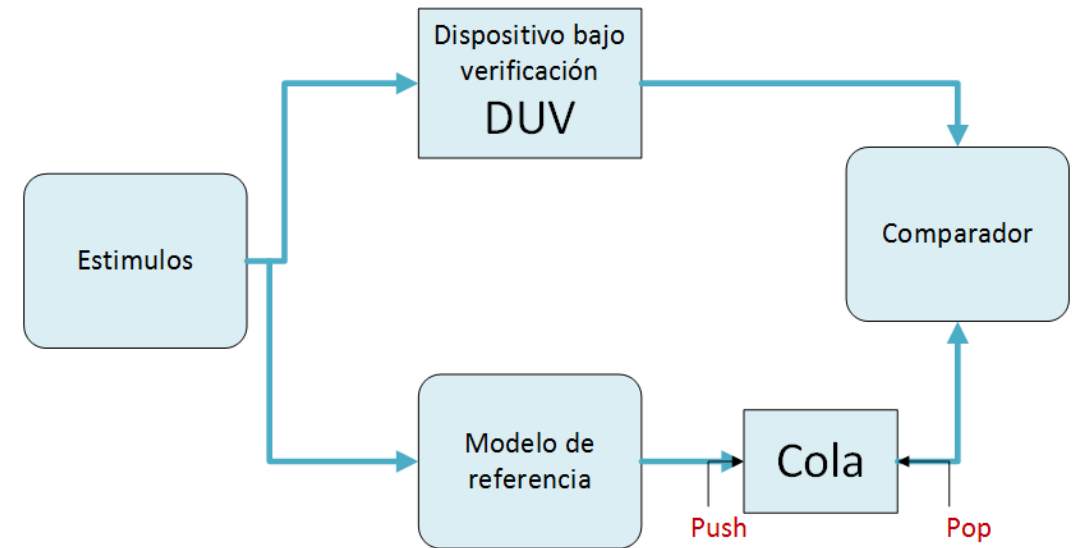Comprobación mediante modelo de referencia



[multipli_parallel.sv](#)

Comprobación estructurada

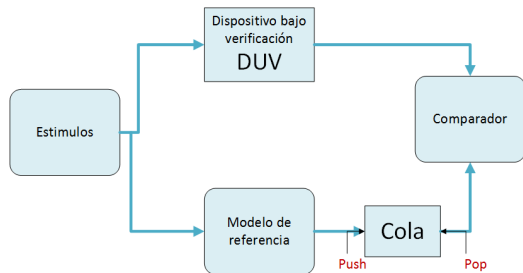

```
logic [tamano-1:0] COC_GM, RES_GM;
```

```
divisor_asm #(.tamano(tamano)) duv (CLK,RST_n,START,NUM,DEN,DONE,COC,RES);
Divisor_Algoritmico_pruebas #(.tamanyo(tamano)) Golden_Model (CLK,RST_n,START,NUM,DEN,COC_GM,RES_GM,);
```

```
event comprobar;
```

```
logic [tamano-1:0] cola [$];
```

```
div(numeros.valorA,numeros.valorB);
```

```
//COC_GM = numeros.valorA/numeros.valorB;
```

```
//RES_GM = numeros.valorA%numeros.valorB;
```

```
//comprobación
```

```
@(posedge DONE);
```

```
cola.push_front(COC_GM);
```

```
cola.push_front(RES_GM);
```

```
@(posedge CLK);
```

```
->comprobar;
```

```
monitor;
```

```
task monitor;
```

```
fork
```

```
while (1)
```

```
begin
```

```
    @(comprobar);
```

```
    $display("Compruebo valor");
```

```
    targetCOC= cola.pop_back();
```

```
    targetRES=cola.pop_back();
```

```
    if(DEN!=8'd0) assert (COC==targetCOC && RES==targetRES) else $display("operacion mal realizada:
```

```
    end
```

```
join_none
```

```
endtask
```